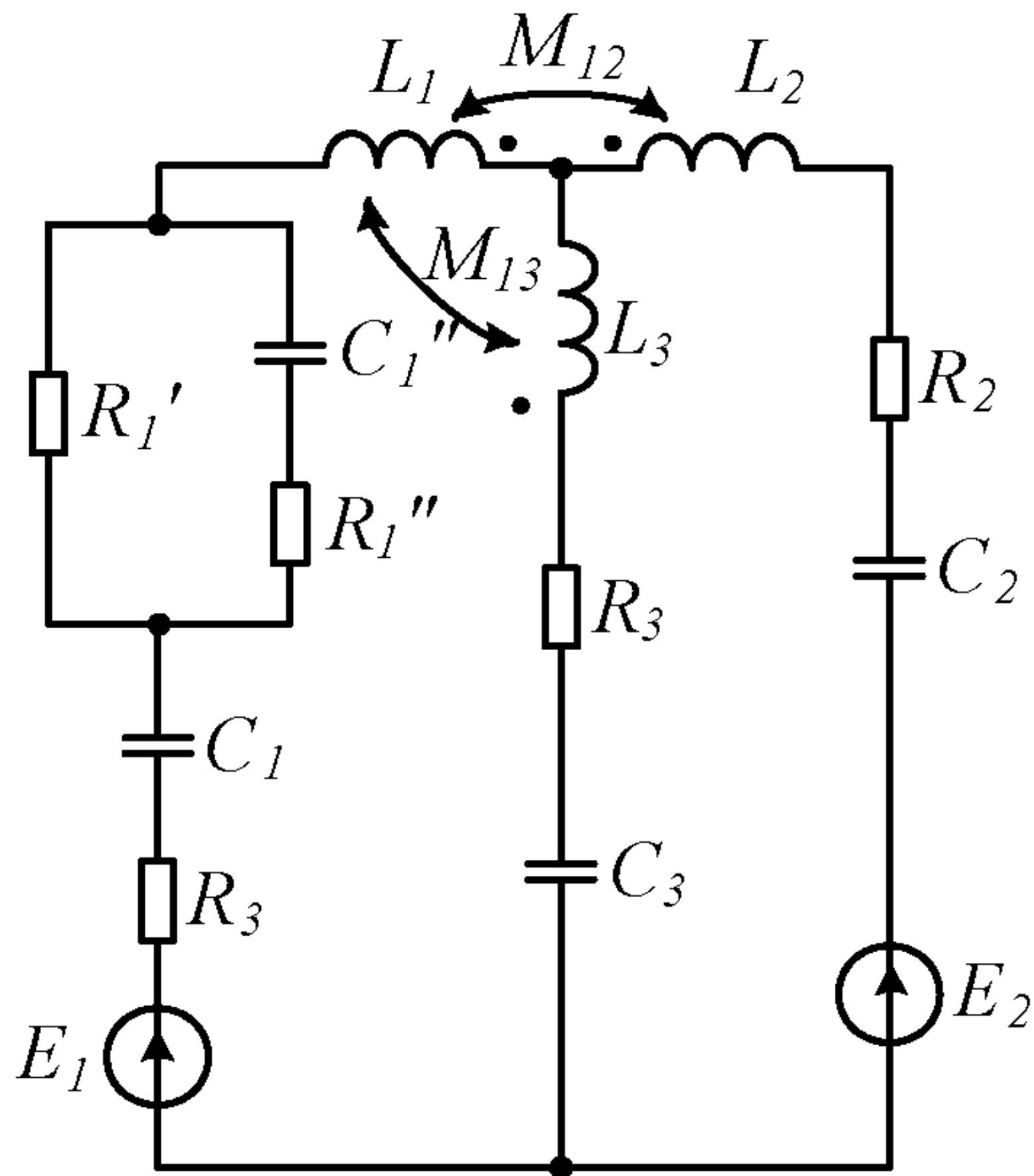


Падение напряжения (падение потенциала) во всех остальных случаях, не рассмотренных на рисунке, происходит по направлению протекания тока.



**Вариант 11**