

Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Московский государственный горный университет»



Кафедра Электротехники и информационных систем

Расчетно-графическое задание №2

по Общей электротехнике и электронике на тему:

«Расчёт цепей переменного синусоидального тока»

Вариант №11

Выполнил:

Кулигин Дмитрий
группа АУ-2-07
факультета АИ

Руководитель:

Румянцева
Валентина Анатольевна

г. Москва
2008 год